Compteurs synchrone

Exercices Conception numérique

Solution vs. Hints:
Toutes les réponses fournies ici ne sont pas des solutions complètes. Certaines ne sont que des indices pour vous aider à trouver la solution vous-même. Dans d'autres cas, seule une partie de la solution est fournie.

1 CNT - Compteurs par une puissance de 2

1.1 Décompteur

$$\begin{aligned} D_0 &= \overline{Q_0} \\ D_1 &= Q_1 \oplus \overline{Q_0} \\ D_2 &= Q_2 \oplus \overline{Q_1}\ \overline{Q_0} \\ D_3 &= Q_3 \oplus \overline{Q_2}\ \overline{Q_1}\ \overline{Q_0} \end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{aligned} D_0 &= Q_0^+ = Q_0 \oplus 1 \\ D_1 &= Q_1^+ = Q_1 \oplus \overline{Q_0} \\ D_2 &= Q_2^+ = Q_2 \oplus \overline{Q_0}\ \overline{Q_1} \\ D_3 &= Q_3^+ = Q_3 \oplus \overline{Q_0}\ \overline{Q_1}\ \overline{Q_2} \end{aligned} \tag{2}$$

cnt/pow2-01


1.2 Décompteur

1.2.0.1 Truth table

$Q_2 \ldots Q_0$	$Q_2^+ \ldots Q_0^+$	$T_2 \ldots T_0$
000	111	111
001	000	001
010	001	011
011	010	001
100	011	111
101	100	001
110	101	011
111	110	001

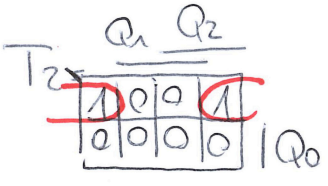1.2.0.2 Equations

$$\begin{aligned} T_0 &= 1 \\ T_1 &= \overline{Q_0} \\ T_2 &= \overline{Q_1}\ \overline{Q_0} \end{aligned} \tag{3}$$



cnt/cnt-pow2-02

2 | CNT - Compteurs par un nombre quelconque

2.1 Décompteur


2.1.0.1 Equations

$$
\begin{aligned}
D_0 &= Q_0^+ = \overline{Q_0} \\
D_1 &= Q_1^+ = Q_3\overline{Q_0} + Q_2\overline{Q_1}\ \overline{Q_0} + Q_1Q_0 \\
D_2 &= Q_2^+ = Q_3\overline{Q_0} + Q_2Q_1 + Q_2Q_0 \\
D_3 &= Q_3^+ = Q_3Q_0 + \overline{Q_3}\ \overline{Q_2}\ \overline{Q_1}\ \overline{Q_0}
\end{aligned}
\tag{4}
$$

2.1.0.2 Sequence


$$
\begin{aligned}
&9 \Rightarrow 8 \Rightarrow 7 \Rightarrow 6 \Rightarrow \ldots 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 9 \Rightarrow 8 \Rightarrow \ldots \\
&\quad 11 \Rightarrow 10 \Rightarrow 7 \\
&\quad 13 \Rightarrow 12 \Rightarrow 7 \\
&\quad 15 \Rightarrow 14 \Rightarrow 7
\end{aligned}
\tag{5}
$$

2.1.0.3 Circuit

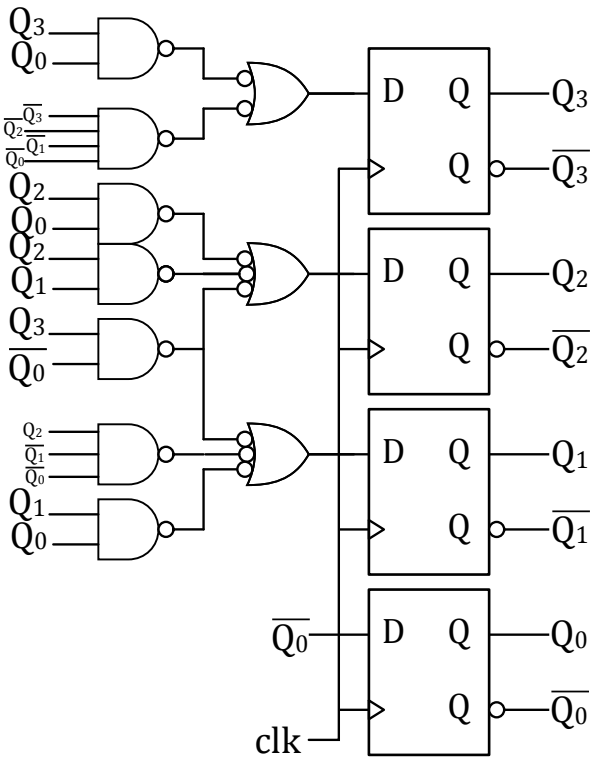

cnt/cnt-01

2.2 Décompteur

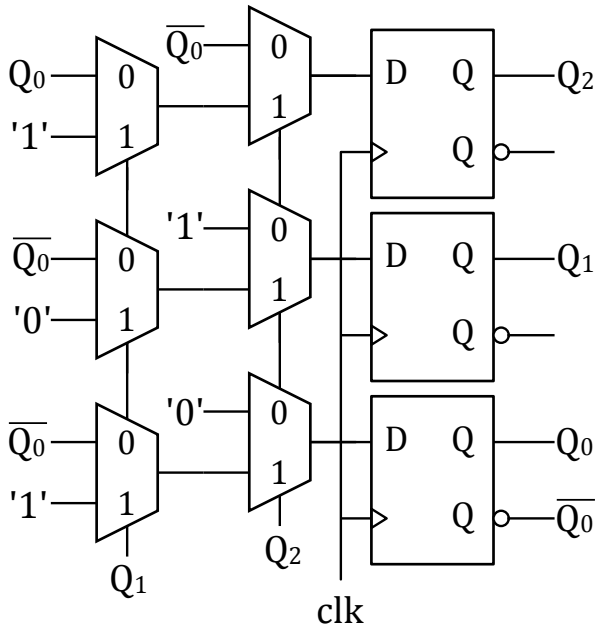

cnt/cnt-02


2.3 Compteur Johnson

$$D_B = Q_A + \overline{Q_C} Q_B$$

or

$$D_B = \overline{Q_C} Q_A + Q_B Q_A$$

cnt/cnt-03

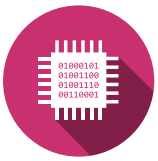

3 CNT - Circuits itératifs

3.1 Compteur avec remise à zéro synchrone

Equation of a « +1 » counter:

$$\begin{aligned} Q^+ &= D = Q \oplus \text{en} \\ c_{\text{out}} &= Q * \text{en} \end{aligned} \tag{6}$$

The **restart** can be added with the help of a AND gate and an inverter.

cnt/cnt-iterativ-01

3.2 Compteur avec chargement d'une valeur

Equation of a « +1 » counter:

$$\begin{aligned} Q^+ &= D = Q \oplus \text{en} \\ c_{\text{out}} &= Q * \text{en} \end{aligned} \tag{7}$$

The **load** can be added with the help of a Multiplexer 2-1.

cnt/cnt-iterativ-02

3.3 Compteur/décompteur

down-Counter

$$\begin{aligned} Q_i^+ &= Q_i \oplus c_i \\ c_{i+1} &= \overline{Q_i} * c_i \end{aligned} \tag{8}$$

up-Counter

$$\begin{aligned} Q_i^+ &= Q_i \oplus c_i \\ c_{i+1} &= Q_i * c_i \end{aligned} \tag{9}$$

up-down-Counter

$$\begin{aligned} Q_i^+ &= Q_i \oplus c_i \\ c_{i+1} &= \overline{\text{updown}} Q_i * c_i + \overline{\text{updown}}\ \overline{Q_i} * c_i \end{aligned} \tag{10}$$

The difference of the down- vs the up-Counter is a XOR of Q_i

cnt/cnt-iterative-03

3.4 Compteur programmable

reset if $P = Q$

sequence $0 \Rightarrow 1 \Rightarrow \ldots \Rightarrow P \Rightarrow 0$

Sequence lenght = $P + 1$

cnt/cnt-iterativ-04